Schaltzeichen	Realiesierung	Wertetabelle
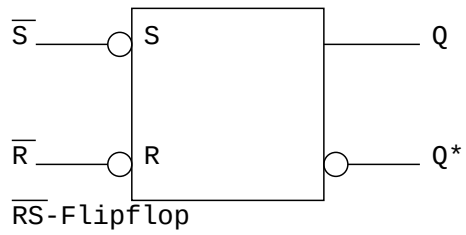 RS-Flipflop	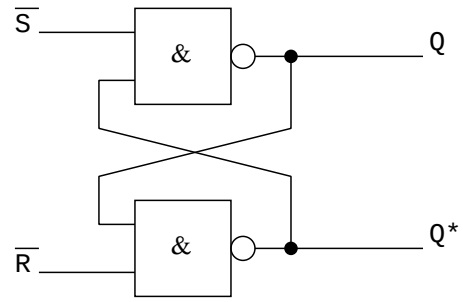	S R Q Q* 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 * *
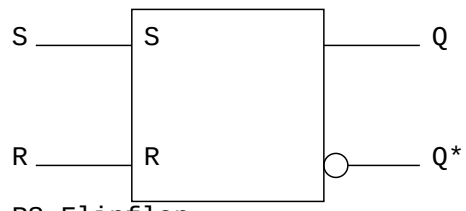 RS-Flipflop	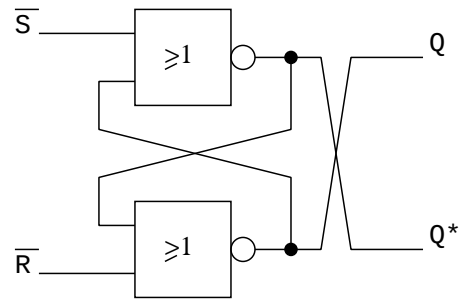	S R Q Q* 0 0 * * 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
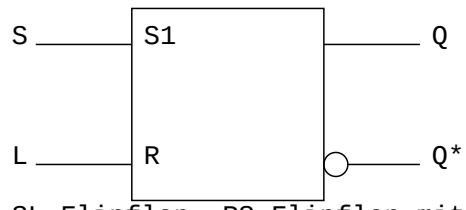 SL-Flipflop, RS-Flipflop mit dominierendem S-Eingang	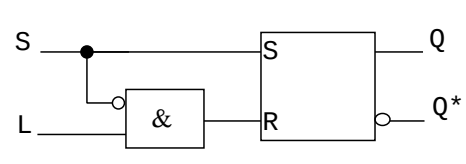	S L Q 0 0 * 0 1 0 1 0 1 1 1 1
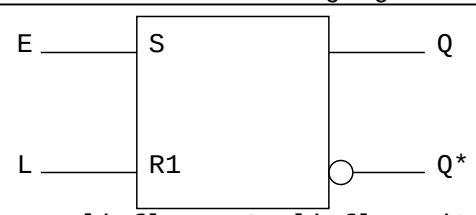 EL-Flipflop, RS-Flipflop mit dominierendem R-Eingang	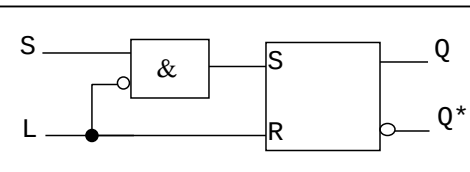	S L Q 0 0 * 0 1 0 1 0 1 1 1 0
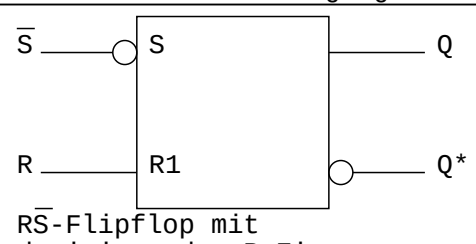 RS-Flipflop mit dominierendem R-Eingang	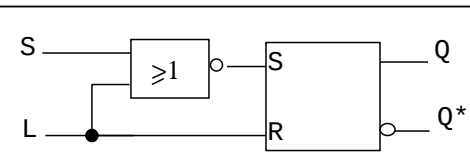	S L Q 0 0 1 0 1 0 1 0 * 1 1 0

[redacted]